



Eingang mit variabler Spannung und Voltmeter

Spannungsstabilisator mit Z-Diode

Verstärker: Transistor als Stromverstärker

Stabilisierter Ausgang mit Voltmeter

Lastwiderstand mit Amperemeter

