

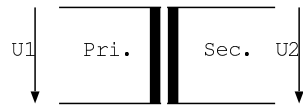


Transformator

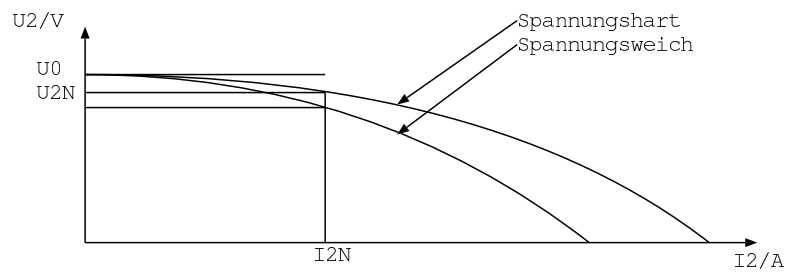

Messen der Kurzschlußspannung

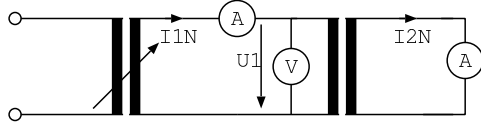

U_0 : Leerlaufspannung am Ausgang (U_2)
 U_{2N} : Nennspannung am Ausgang (U_2)
 I_{2N} : Nennstrom am Ausgang

