



$$f = \frac{1}{T}$$

$$U_{eff} = \frac{U_s}{\sqrt{2}}$$

Wechselrichter
mit zwei Wechslerlern

Eingang
Gleichspannung

Ausgang
Wechselspannung

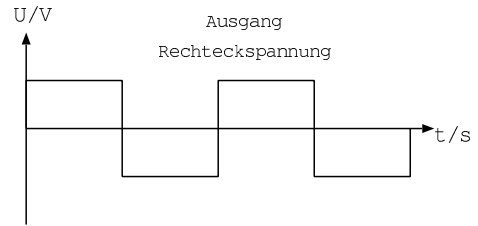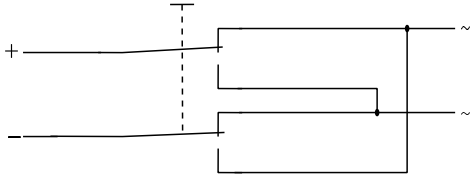

Brückenschaltung
als Ersatz für Schalter
(eingesetzt als
Wechselrichter)

