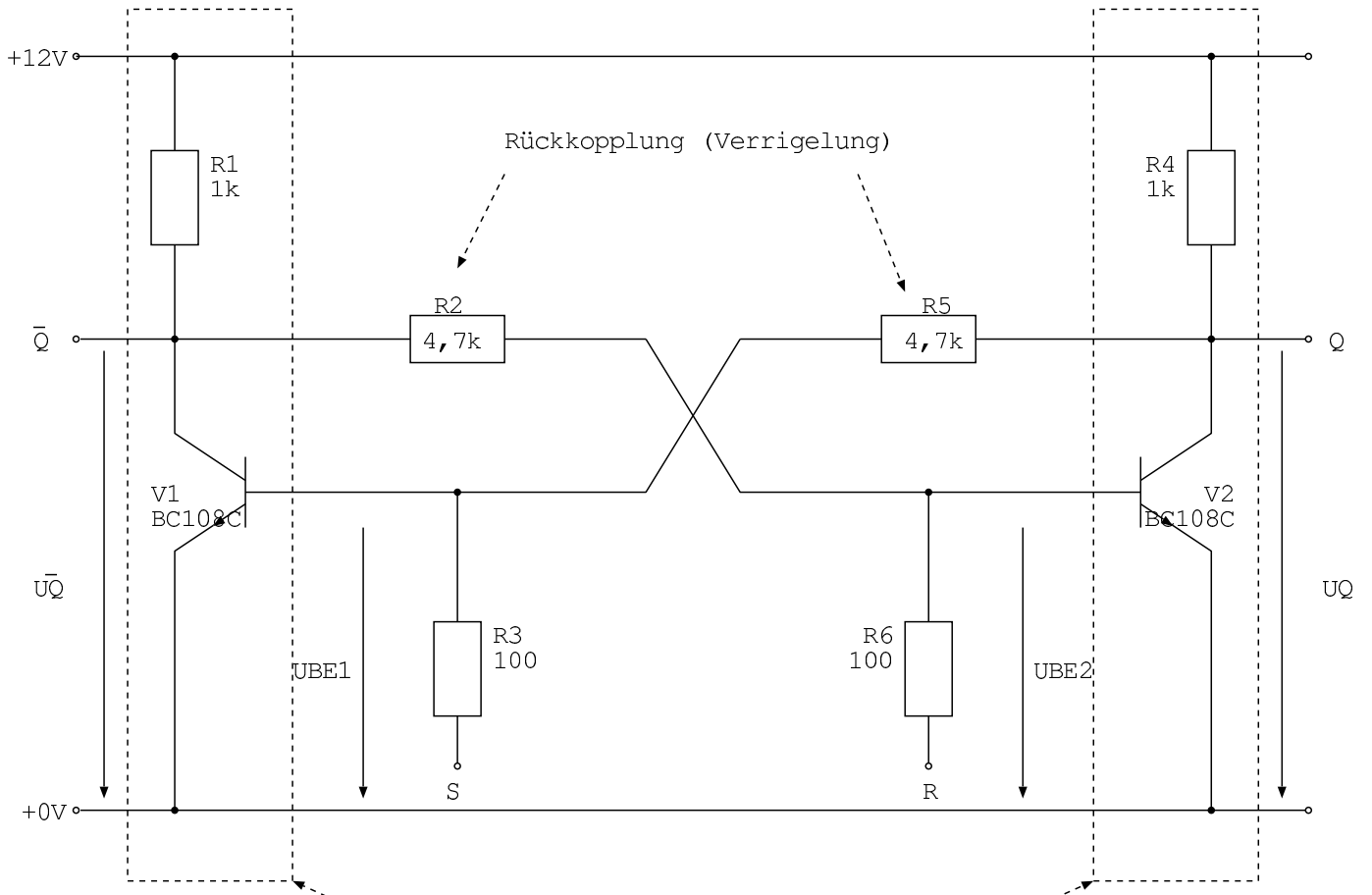


Bistabile Kippschaltung



Transistor als Schalter