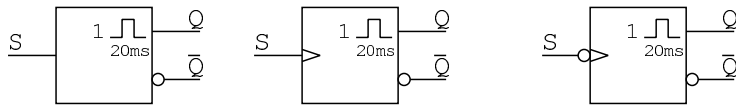


Schaltzeichen von Monoflops


allgemein

steigende/positive
Flanke

fallende/negative
Flanke



Beschaltung 74121 (TTL-Monoflop)

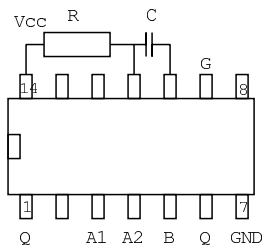

Anäherungsformel
für die Zeit (t)

$$t \approx 0,7 * R * C$$